第3回PC課題

馬上 将太

1.1 v_c , i_c の理論式は以下のようになった。

$$v_c(t) = -0.999e^{-1001t} + 0.999 [V]$$

 $i_c(t) = e^{-1001t} [A]$

1.2 $t = \infty$ としたときの v_c , i_c の理論値は以下のようになった。


$$v_c(\infty) = 0.999 [V]$$
$$i_c(\infty) = 0 [A]$$


1.3 オイラー法での v_c , i_c の計算式はそれぞれ以下のようになった。 (h は刻み幅)


$$v_c(t+h) = (1 - 1001h)v_c(t) + 1000h [V]$$


 $i_c(t+h) = 1 - 1.001v_c(t) [A]$


以上のことから gnuplot を用い、オイラー法による計算値と理論式による値を v_c , i_c それぞれでグラフを作成した。

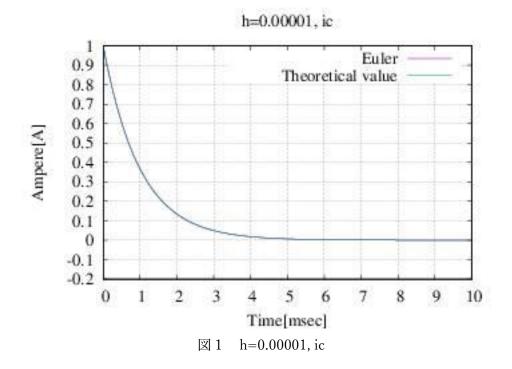

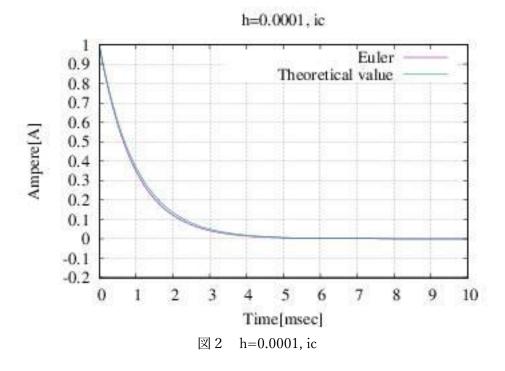

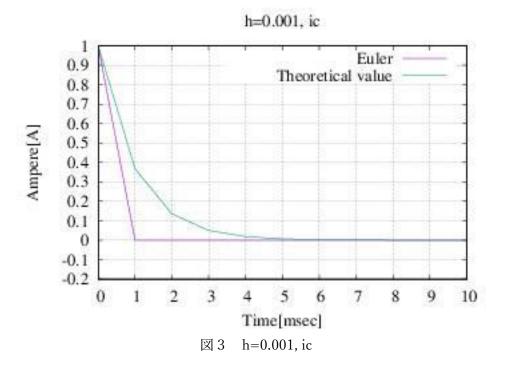

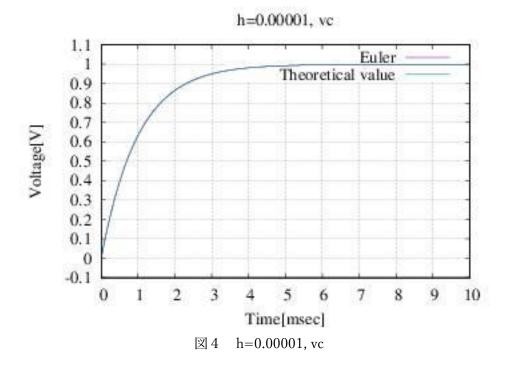

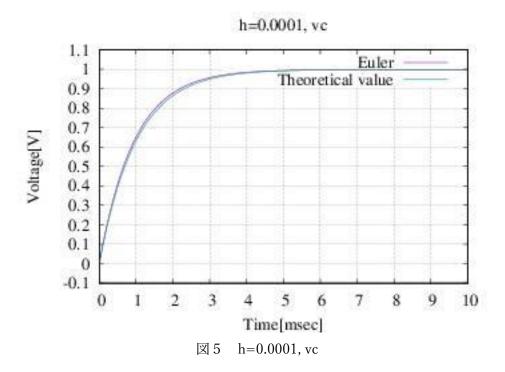

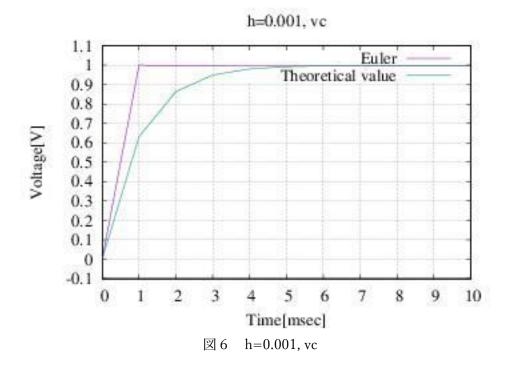


図 $1\sim6$ から、刻み幅を狭めるごとに、オイラーの値が理論値に近くなることが確認できた。